

Introducción a máquinas eléctricas

Unidad 1

Transformadores

Unidad 2

2.1 TRANSFORMADORES IDEALES

2.1.1 Principio de funcionamiento

Para el análisis se toma que el transformador está alimentado por el lado de alta (el de más espiras) y trabaja como un reductor. Es decir que:

1. El primario trabaja como un receptor respecto a la fuente (recibe corriente).
2. El secundario se comporta como un generador respecto a la carga conectada a sus bordes (entrega corriente).

Para un transformador ideal no existen pérdidas por histéresis y corrientes parásitas, y no existen flujos de dispersión (todo el flujo magnético enlaza al primario y secundario).

2.1.2 Transformador ideal sin carga

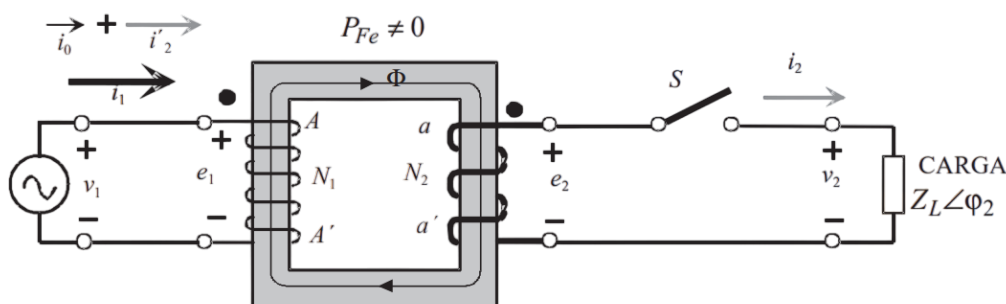


Figura 2.1: Esquema de un transformador ideal

Realmente e_1 representa una f.c.e.m porque se opone a v_1 y limita la corriente de primario. La polaridad e_2 tiene en cuenta que, al cerrar el circuito,¹ la corriente i_2 debe generar un flujo que se oponga el flujo primario que la originó. Es decir que, *la f.m.m del secundario actúa en contra de la f.m.m primaria produciendo un efecto desmagnetizante sobre ésta.*

Aplicando la 2° Ley de Kirchhoff al transformador ideal tenemos que:

$$v_1 = e_1 = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \quad ; \quad e_2 = v_2 = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \quad (2.1)$$

¹Porque si está abierto, sólo hay tensión y no corriente

Si se parte de un flujo **senoidal** de la forma:

$$\Phi = \Phi_m \sin \omega t = \Phi_m \cos (\omega t - 90 \text{ deg}) \quad (2.2)$$

Haciendo la derivada del flujo y reemplazando en 2.1 tenemos:

$$v_1 = e_1 = N_1 \omega \Phi_m \cos (\omega t)$$

$$e_2 = v_2 = N_2 \omega \Phi_m \cos (\omega t)$$

Comparando el flujo expresado en coseno y los voltajes podemos ver que en estos últimos van 90° adelantados respecto al flujo, se podría decir entonces que la corriente va en fase con el flujo magnético.

Si calculamos sus **valores eficaces**:

$$V_1 = E_1 = \frac{N_1 \omega \phi_m}{\sqrt{2}} = 4,44 f N_1 \Phi_m$$

$$V_2 = E_2 = \frac{N_2 \omega \phi_m}{\sqrt{2}} = 4,44 f N_2 \Phi_m \quad (2.3)$$

Dividiendo entre sí las ecuaciones y simplificando resulta:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = m \quad (2.4)$$

donde el factor m se denomina **relación de transformación**.

Si el transformador está en **vacío** o **sin carga**, las pérdidas en el hierro P_{Fe} en el núcleo del transformador será:

$$P_{Fe} = V_1 I_0 \cos (\phi_0) \quad (2.5)$$

donde V_1 y I_0 representan los valores eficaces de la tensión y la corriente.

La corriente de vacío I_0 tiene dos componentes: una activa I_{Fe} y una reactiva I_μ .

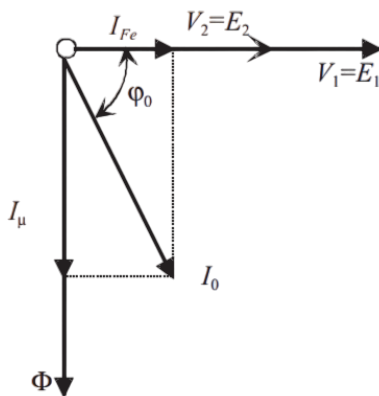


Figura 2.2: Diagrama fasorial de tensiones y corrientes en vacío.

2.1.3 Transformador ideal con carga

En la figura 2.1 si cerramos el interruptor S, el transformador funciona **en carga** y aparece una corriente i_2 que circula por el secundario.

$$\mathbf{I}_2 = \frac{\mathbf{E}_2}{\mathbf{Z}_L} = \frac{E_2 \angle 0}{Z_L \angle \phi_2} = \frac{E_2}{Z_L} \angle -\phi_2$$

La corriente \mathbf{I}_2 se retrasa ϕ_2 de la f.m.m \mathbf{E}_2 .

La corriente i_2 en el secundario produce una f.m.m. desmagnetizante $N_2 i_2$ que se opone a la f.m.m primaria $N_1 i_0$. Para que el flujo no se vea reducido por este efecto, en el primario se genera una corriente adicional primaria i'_2 con una f.m.m equivalente:

$$N_1 i'_2 = N_2 i_2$$

de donde se deduce el valor de la corriente i'_2 adicional primaria:

$$i'_2 = \frac{N_2}{N_1} i_2 = \frac{i_2}{m} \quad (2.6)$$

La corriente total necesaria en el primario i_1 será igual a:

$$i_1 = i_0 + i'_2 = i_0 + \frac{i_2}{m}$$

Y en forma fasorial:

$$\mathbf{I}_1 = \mathbf{I}_0 + \mathbf{I}'_2 = \mathbf{I}_0 + \frac{\mathbf{I}_2}{m} \quad (2.7)$$

La ecuación 2.7 nos indica que la corriente primaria \mathbf{I}_1 tiene dos componentes:

- **Una corriente de excitación o de vacío \mathbf{I}_0** que produce el flujo en el núcleo magnético y vence las pérdidas en el hierro a través de sus componentes \mathbf{I}_μ y \mathbf{I}_{Fe} ;
- **Y una componente de carga \mathbf{I}'_2** que equilibra o contrarresta la acción desmagnetizante de la f.m.m secundaria para que el flujo en el núcleo permanezca constante e independiente de la carga. Esta se denomina **corriente secundaria reducida**.

A plena carga la corriente \mathbf{I}'_2 es 20 veces por lo menos mayor que \mathbf{I}_0 por lo que puede despreciarse y la ecuación queda:

$$\mathbf{I}_1 \approx \mathbf{I}'_2 = \frac{\mathbf{I}_2}{m}$$

2.2 FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR REAL

En el análisis de un trafo real se tiene en cuenta la resistencias R_1 y R_2 de los arrollamientos y los flujos de dispersión Φ_{d1} y Φ_{d2} que se cierran en el aire.

Si consideramos los flujos de dispersión desaparece la idea del flujo común único que existía en el transformador ideal. Si tomamos que Φ_1 y Φ_2 son los flujos totales que atraviesan los devanados primario y secundario y Φ es el flujo común a ambos se cumplirá:

$$\Phi_1 = \Phi + \Phi_{d1}$$

$$\Phi_2 = \Phi + \Phi_{d2}$$

Para representar estas pérdidas agregamos las resistencias R_1 y R_2 y dos bobinas adicionales con núcleo de aire que representan los flujos de dispersión Φ_{d1} y Φ_{d2} donde se han indicado con L_{d1} y L_{d2} a los coeficientes de autoinducción, cuyos valores serán:

$$L_{d1} = N_1 \frac{d\Phi_{d1}}{di_1}$$

$$L_{d2} = N_2 \frac{d\Phi_{d2}}{di_2}$$

y que dan lugar a las reactancias de dispersión X_1 y X_2 de ambos devanados:

$$X_1 = L_{d1}\omega$$

$$X_2 = L_{d2}\omega$$

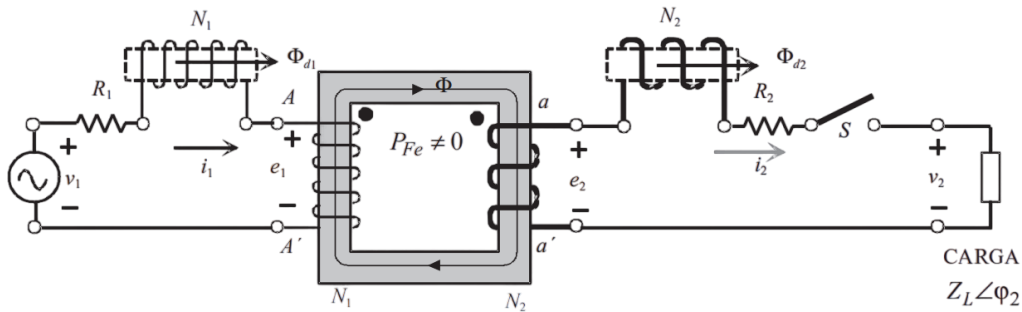


Figura 2.3: Transformador real con bobinas ideales en el núcleo.

La aplicación del 2° Ley de Kirchhoff a los circuitos primario y secundario nos da:

$$v_1 = e_1 + R_1 i_1 + L_{d1} \frac{di_1}{dt}$$

$$e_2 = v_2 + R_2 i_2 + L_{d2} \frac{di_2}{dt}$$

Y expresado en forma fasorial, las tensiones \mathbf{V}_1 y \mathbf{V}_2 se pueden calcular como:

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{E}_1 + R_1 \mathbf{I}_1 + jX_2 \mathbf{I}_2$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathbf{E}_2 - R_2 \mathbf{I}_2 - jX_2 \mathbf{I}_2$$

Como se puede apreciar, las caídas de tensión V_1 y V_2 no son iguales a E_1 y E_2 por lo tanto la relación de transformación para trafos reales queda:

$$\frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = m \quad (2.8)$$

En los transformadores industriales las caídas de tensión provocadas por el cobre son muy pequeñas por lo que podemos decir que:

$$V_1 \approx E_1 \quad V_2 \approx E_2 \quad \therefore \quad \frac{V_1}{V_2} \approx m \quad (2.9)$$

Si el transformador trabaja **en vacío**, $I_2 = 0$ por lo tanto las ecuaciones quedan:

$$\mathbf{V}_1 = \mathbf{E}_1 + R_1 \mathbf{I}_0 + jX_1 \mathbf{I}_0 \quad ; \quad \mathbf{V}_2 = \mathbf{E}_2$$

Las caídas de tensiones por pérdidas son muy pequeñas en vacío por lo tanto:

$$V_1 = E_1 \quad ; \quad V_{20} = E_2 \quad \therefore \quad m = \frac{V_1}{V_{20}} = \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad (2.10)$$

Este cociente con la tensión secundaria en vacío V_0 es el que incluye el fabricante en la placa características de la máquina. La ecuación 2.7 es válida a todos los efectos.

2.3 CIRCUITO EQUIVALENTE DE UN TRANSFORMADOR

Para el desarrollo de un circuito equivalente de un transformador se inicia **reduciendo** un devanado al mismo número de espiras que el otro. Si reducimos el secundario al primario, entonces $N_1 = N'_2$. Para que este nuevo transformador sea equivalente al original *deben conservarse las potencias activa y reactiva*, y su distribución en los distintos elementos del circuito secundario.

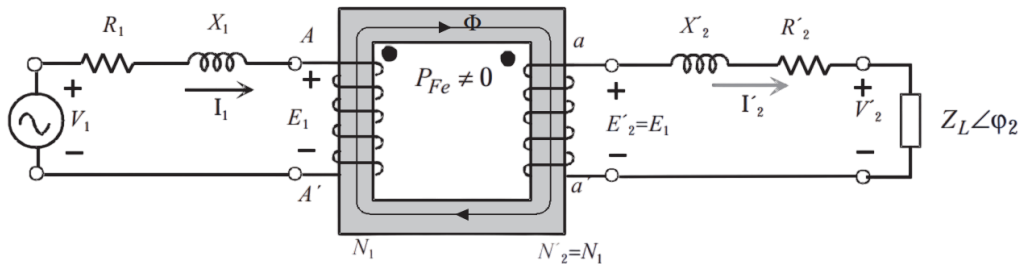


Figura 2.4: Circuito equivalente de un transformador real reducido al primario

a) F.m.m.s. y Tensiones

Si el número de espiras en el primer devanado y el segundo devanado reducido son iguales, y considerando la relación de transformación de la ecuación 2.8, entonces se tiene que:

$$\frac{E_1}{E'_2} = \frac{N_1}{N'_2} = 1$$

Entonces, las tensiones reducidas se calculan como sigue:

$$\begin{aligned} E'_2 &= mE_2 \\ V'_2 &= mV_2 \end{aligned} \quad (2.11)$$

b) Corrientes

Como la potencia aparente en ambos secundarios se conserva $S_2 = V_2 I_2 = V'_2 I'_2$ reemplazando V'_2 de la ecuación 2.11 queda:

$$I'_2 = \frac{I_2}{m} \quad (2.12)$$

c) Impedancias

Como la potencia activa se conserva $P = R_2 I_2^2 = R'_2 I'^2_2$ reemplazando I'_2 de la ecuación 2.12 se tiene que:

$$R'_2 = m^2 R_2 \quad (2.13)$$

Lo mismo sucede con la potencia reactiva por lo tanto:

$$X_2' = m^2 X_2 \quad (2.14)$$

Entonces para una impedancia $Z_L' = m^2 Z_L$.

La importancia fundamental de la reducción de los devanados es obtener una representación del transformador donde no exista una relación de transformación porque los devanados son iguales, es decir, $N_1 = N_2'$. Además, se pudo sustituir los devanados acoplados magnéticamente por otros **acoplados sólo eléctricamente**.

Teniendo en cuenta que los devanados idénticos tienen la misma polaridad, se puede sustituir a los mismos por un solo devanado como se muestra en la figura 2.5. Por dicho devanado circulará una corriente $\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2'$, lo cual, según las ecuaciones 2.7 y 2.12, \mathbf{I}_0 circulará por el devanado.

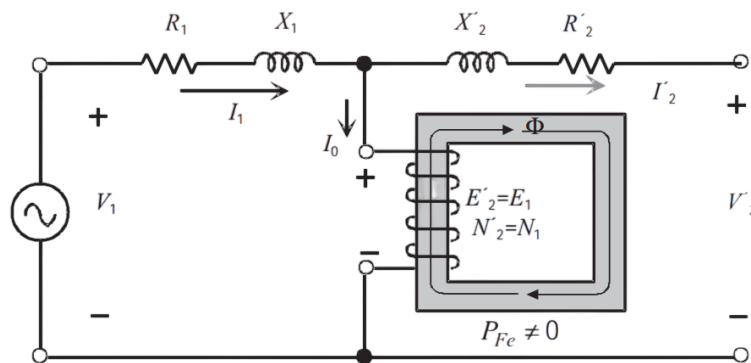


Figura 2.5: Circuito equivalente de un transformador real reducido al primario.

Según lo visto en la sección x de la Unidad 1, la corriente de vacío que circula por el devanado de $N_1 = N_2'$ espiras, se puede descomponer en una parte activa \mathbf{I}_{Fe} y otra reactiva \mathbf{I}_μ , y se representa con un circuito en paralelo formado por una resistencia R_{Fe} , cuyas pérdidas por calor indican las *pérdidas en el hierro*; y por una reactancia X_μ , por la que se deriva la corriente de magnetización de la máquina.

Conforme a lo mencionado, el circuito de la figura 2.6 representa al **circuito equivalente exacto del transformador** reducido al primario.

*“Este circuito responde fielmente al comportamiento del transformador real y por ello se denomina circuito equivalente **exacto**.” ?*

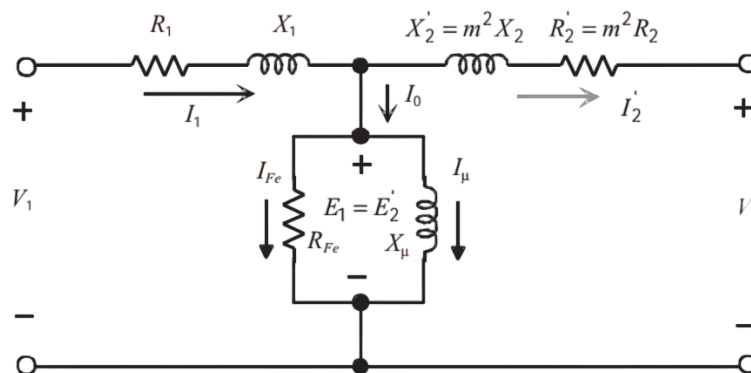


Figura 2.6: Circuito equivalente exacto de un transformador real reducido al primario.

El esquema puede simplificarse aún más observando la conexión en serie constituida por las ramas primaria y secundaria (reducida), obteniendo una impedancia compuesta por una *resistencia de cortocircuito* R_{cc} y una *reactancia de cortocircuito* X_{cc} :

$$\begin{aligned} R_{cc} &= R_1 + R'_2 \\ X_{cc} &= X_1 + X'_2 \end{aligned} \quad (2.15)$$

Entonces, el circuito de la figura 2.6 se convierte en el de la figura 2.7b

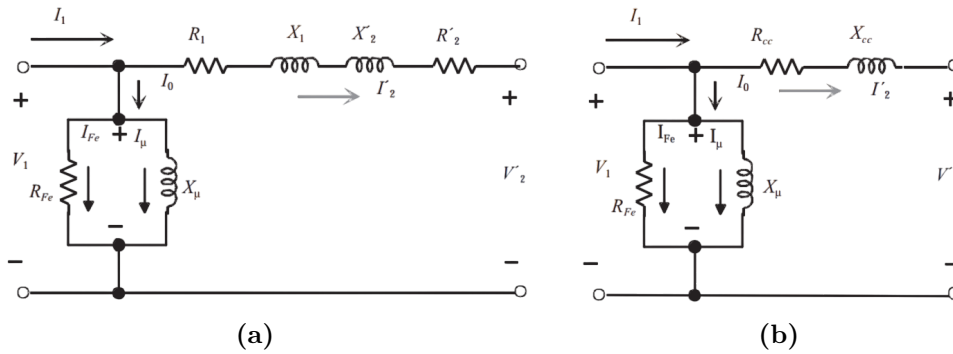


Figura 2.7: Circuito equivalente aproximado de un transformador reducido al primario.

Con este último circuito equivalente simplificado se pueden resolver una variedad de problemas prácticos que afectan la utilización del transformador; en particular para el cálculo de la *caída de tensión* y el *rendimiento*. Inclusive, si solo se trata de la determinación de la caída de tensión del transformador, se puede despreciar la rama paralelo, ya que no afecta al cálculo.

2.4 ENSAYOS DEL TRANSFORMADOR

Referencias

Unidad 2

